

PROVA 1

IL CANDIDATO REALIZZI CABLAGGIO DI ARMATURA STRADALE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CABLAGGIO IN CLASSE II

POTENZA DELLA LAMPADA A SCARICA DI 70 WATTS AGLI IODURI METALLICI

IL CABLAGGIO CHE SARA' DA REALIZZARSI SU APPOSITA BASETTA DOVRA' ESSERE COMPRENSIVO DI ALIMENTATORE, PORTA LAMPADA, ACCENDITORE, CONDENSATORE, IL TUTTO COERENTE ALLA POTENZA DEL CIRCUITO E FUNZIONANTE.

L'ARMATURA STRADALE DOVRA' ESSERE COMPLETATA CON COLLEGAMENTO AI MORSETTI D'INGRESSO DELL' ALIMENTAZIONE CON CAVO DATO IN DOTAZIONE.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. At the top right is a small, stylized signature. Below it, towards the center, is a larger signature that appears to be 'Ouri'. To the right of 'Ouri' is another signature that looks like 'L. L.'. At the bottom left is a large, looped signature. At the bottom right are two smaller signatures, one of which appears to be 'L. L.'.